

Experiment 3. 簡易音樂盒設計

【Purpose】製作撥放音樂的控制電路

- i. 運用編碼解碼原理
- ii. 運用記憶體掃描原理
- iii. 了解音樂的產生原理
- iv. 了解音樂輸出的控制方式
- v. 了解樂譜的製作方式

【Experimental background】

Verilog 設計經驗

【Principle and explanation】

1. 音樂產生原理

喇叭發聲原理是根據提供頻率不同，產生不同的音高。依照此原理藉由板子上的頻率(50MHz)，經過除頻器控制，輸出我們所需要的音階範圍，而音譜之間頻率根據原音和高八度音相差2倍，以及兩個音之間共相差了12個音階的原理，可以計算出每個半音之間相差 $^{12}\sqrt{2}$ 倍，如此可以很容易設計出每個音的音高所對照的頻率。音樂則可以被分成音高與音長，音長部分根據音樂的旋律，來決定出每個音需要有多長時間，並使用除頻器輸出節拍與利用計數器來數出每個音的音長。

Hz	Scale	Hz	Scale	Hz	Scale
195.99	So(bass)	207.65	#So(bass)	220	La(bass)
233.08	#La(bass)	246.94	Si(bass)	261.62	Do
277.18	#Do	293.66	Re	322.12	#Re
329.62	Mi	349.22	Fa	369.99	#Fa
391.99	So	415.30	#So	440	La
466.16	#La	493.88	Si	523.25	Do(treble)
554.36	#Do(treble)	587.32	Re(treble)	622.25	#Re(treble)
659.25	Mi(treble)	698.45	Fa(treble)	739.98	#Fa(treble)
783.99	So(treble)	830.66	#So(treble)	880	La(treble)
932.32	#La(treble)	987.76	Si(treble)	1046.50	Do(Super high)

Table 1. 頻率音高對照表

2. 音樂輸出的控制方式

在上一小節知道音高是由頻率的高低所決定，音長是由所在頻率維持的長短所決定，所以製作音樂上一個音要包含音高及音長兩個要素。

音高：

從數位的角度去看音高，一個八度(全音加半音)有 12 個音，在一般的音樂上 2 個八度已經很足夠，所以在設計上採用 5bits 來表示，最多則可以表示 2 個八度多。在實作上會先把每個音的除數儲存在記憶體中，要輸出那個音時，則利用除頻器除以記憶體的內容值來實現；舉例來說，使用實驗版內建時脈為 50MHz 要產生中央 La，從上一小節知道輸出頻率為 440Hz，所以記憶體中要儲存 113636。而輸出音的方式，則會先在記憶體每個位置儲存對應的音高，藉由位址線的選擇，決定哪個音的輸出，舉例來說，現今記憶體位置 0 儲存 La，記憶體位置 1 儲存 Si，如果要輸出 La 則位置要輸入 0。

音長：

一個音有分成 1/32、1/16、1/8 音符等；為了能表示這些長度又符合大部分歌曲的需求，設計上使用 3bits，共可以顯示 7 個不同的音長，例如 3'b000 表示 1/32 音符，3'b001 表示 1/16 音符。在電路上必須設計解碼器把 3bits 的資料轉換成相對的長度，再由後端的比較器決定什麼時候該換下一個音，舉例來說，先把最短的音符(1/32)當作基準長度設為 1，則 1/16 音符就是 2，1/8 音符就是 4，將音符轉換成比較熟悉的數值，這時電路會有一個上數器，上數的頻率為(1/32)音符的快慢，將上數器的值與解碼器產生出的值利用比較器做比對，如果值相同時，則表示這音長已經達到，發出控制訊號要求輸出下一個音，如此一來就完成了音長的控制。下表為音符對應解碼後的值。

音符	拍子	解碼後值
1/32 note	1/8 beat	1
1/16 note	1/4 beat	2
1/8 note	Half beat	4
1/4 note	1 beat	8

1/2 note	2 beat	16
3/4 note	3 beat	24
1 note	4 beat	32

Table 2 音符解碼後的值對應表

休止符、換音及結尾:

當音樂正在播放時，難免會遇到連續相同的音以及休止符，為了避免連續相同的音聽起來會連在一起變成一個較長的音，在設計上必須把它斷開，斷開的原理是利用換下一個音時，同時對電路的總輸出發出 reset 訊號，使頻率短暫的變化為 0，聲音就會感覺稍微停頓一下；而休止符原理相同，在休止符期間，讓總輸出頻率為 0。結尾的控制是讓換下一個音的計數器不動，如此一來就不會切換音符，停止在結尾狀態。

Bit[7:5]	音長	Bit[4:0]	音高	Bit[4:0]	音高	Bit[4:0]	音高	Bit[4:0]	音高
000	1/32note	11000	#Fa(H)	10000	#La	01000	Re	00000	Rest
001	1/16note	11001	So(H)	10001	Si	01001	#Re	00001	So(L)
010	1/8note	11010	#So(H)	10010	Do(H)	01010	Mi	00010	#So(L)
011	1/4note	11011	La(H)	10011	#Do(H)	01011	Fa	00011	La(L)
100	1/2note	11100	#La(H)	10100	Re(H)	01100	#Fa	00100	#La(L)
101	3/4note	11101	Si(H)	10101	#Re(H)	01101	So	00101	Si(L)
110	1note	11110	Do(HH)	10110	Mi(H)	01110	#So	00110	Do
111		11111	音樂結束	10111	Fa(H)	01111	La	00111	#Do

Table 3. 音高語音長對照表

樂譜的製作主要就是要將音高與音長的資訊存入記憶體內，在設計上我們採用了 3bits 的音長以及 5bits 的音高，所以樂譜是採用 8bits 的記憶體來存放，音長在前，音高在後，並且將 8 個 bits 全為 1 的情況設定為結束符號，也就是說遇到 8' hFF 時就是一首歌的結尾，要做停止播放的動作；音高與音長的對應表如下：


Song:butterfly

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	60	4A	4A	4F	2F	4F	51	72
8	60	52	32	52	54	76	60	74
16	54	51	6D	71	52	54	52	51

24	6F	40	4F	4A	2F	4F	51	72
32	60	52	32	52	54	76	60	74
40	54	51	6D	71	52	54	52	51
48	6F	6A	76	56	59	7B	56	59
56	5B	5E	5B	59	76	60	74	54
64	56	79	56	52	54	56	54	52
72	6F	60	76	56	59	7B	56	59
80	5B	5E	5B	59	76	60	74	54
88	56	79	56	52	54	56	54	52
96	6f	60	FF					

【實作】

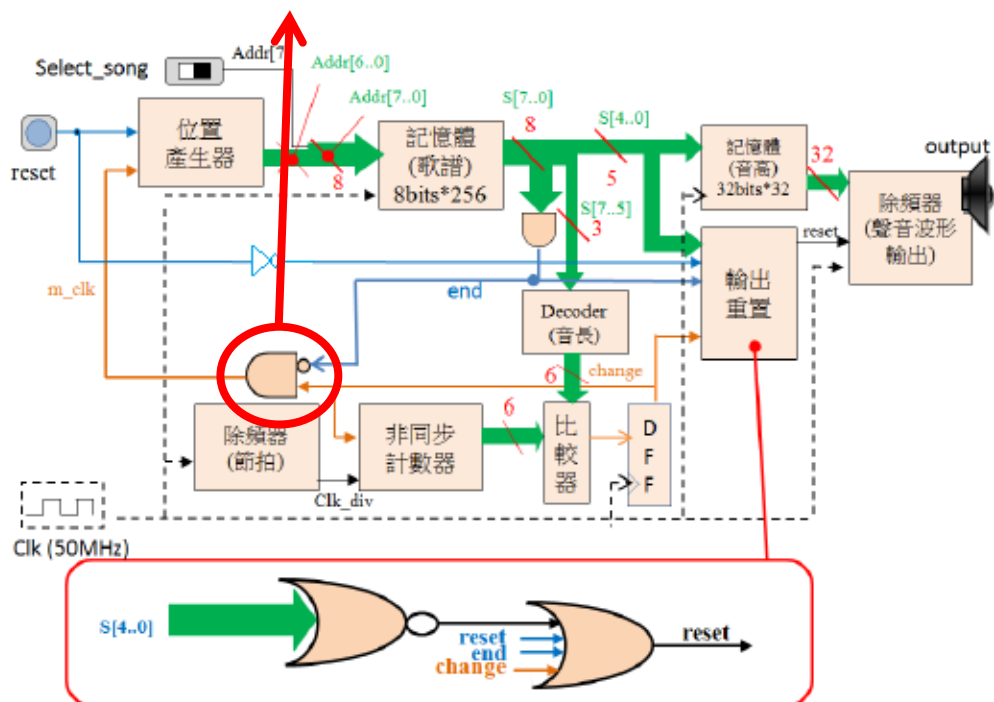做出簡易音樂盒的控制電路，可以經過指撥開關選擇曲目，將記憶體中對音歌譜解碼並輸出到喇叭上。並且在歌曲撥放完成後將輸出 8'hFF 停止 address generator 更新記憶體位置。



此架構圖如上圖所示，包含：

2 個除頻器(divider):

節拍除頻器(Beat frequency divider):轉換板子上提供的 50MHz 轉換成最短音符長度(32 分音符)。

“1/4 音符為 1 拍則 1/32 音符為 1/8 拍。而我們設定樂曲節奏的快慢為 100 拍/ 分鐘，也就可以推算說每 1 拍為 6/10 sec 或是說 10/6 HZ，則除頻器的基準為 1/32 音符就是 1/8 拍又等同於 $(1/8 * 6/10) \text{ sec} = 80/6 \text{ HZ}$ 。”

記憶體位置產生器(Address Generator):

將所選取歌曲的起始位置傳送給歌譜 memory(Sheet Memory)，並當 m_clk 訊號觸發時，將 address+1，使 memory 傳送下一個音符到輸出進行解碼，按下 reset 後 address 將會為 0。Sel 會併入輸出的 MSB，{sel,addr[6:0]}。

“請注意，本次電路設計，如果音樂撥放結束，將會停止位置產生器工作，找助教檢查前請先開啟 reset 否則無法工作!!”

2 個記憶體 memory:

歌譜記憶體(Sheet music memory):保存兩首音樂歌譜的記憶體，記憶體大小為 8bits*256，記憶體檔案甲班請選擇 song_A.mif、乙班請選擇 song_B.mif。

節拍倍率記憶體(Pitch music memory): 保存所有音符對應的除數，讓除頻器能產生對應的音符頻率，記憶體大小為 32bits*32，選用 sound1.mif。

解碼器 Decoder(音長):

將音符前 3bit 解碼成對應節拍提供比較器做比對。

比較器 Comparator:

檢查計數器輸出與解碼器輸出是否相同。

非同步計數器 Asynchronous counter:

當 CLK_div 正緣觸發時+1，change 訊號正緣時 reset，為非同步劑暑器(reset 與 clk 不同步)。

Output Reset:

當 reset(重頭撥放)，END(歌曲結束)、change(換音)訊號為 1 時或是 S[4:0]為 0(休止符)，拉起 reset 訊號。

課堂上實作內容

1. 完成上述架構圖之所有模組，各模組請用 verilog 語法來撰寫。
2. 街上喇叭實現音樂盒

額外補充:

- 本實驗為音樂盒控制電路，所以記憶體模組的寫入致能以及資料輸入皆為接地即可
- m_clk 的訊號來源為~end & change，目的是為了音樂結尾時，不會繼續輸出下一音符，就停止在結尾符號上。
- 除頻器(節拍)輸出為 13.33Hz，因為歌曲節拍為 100 拍/分。
- 歌譜與過去幾屆不同，請勿抄襲，抓到就嚴重扣分。

額外 bonus:

做出任何有創意或額外功能....。

實驗報告:

報告內容包含：整體架構圖、各模組之波形模擬(須解釋如何驗證功能正確)、各模組的 Verilog code (記憶體模組除外)包含註解、創意介紹(有實作創意者)以及實驗心得。